

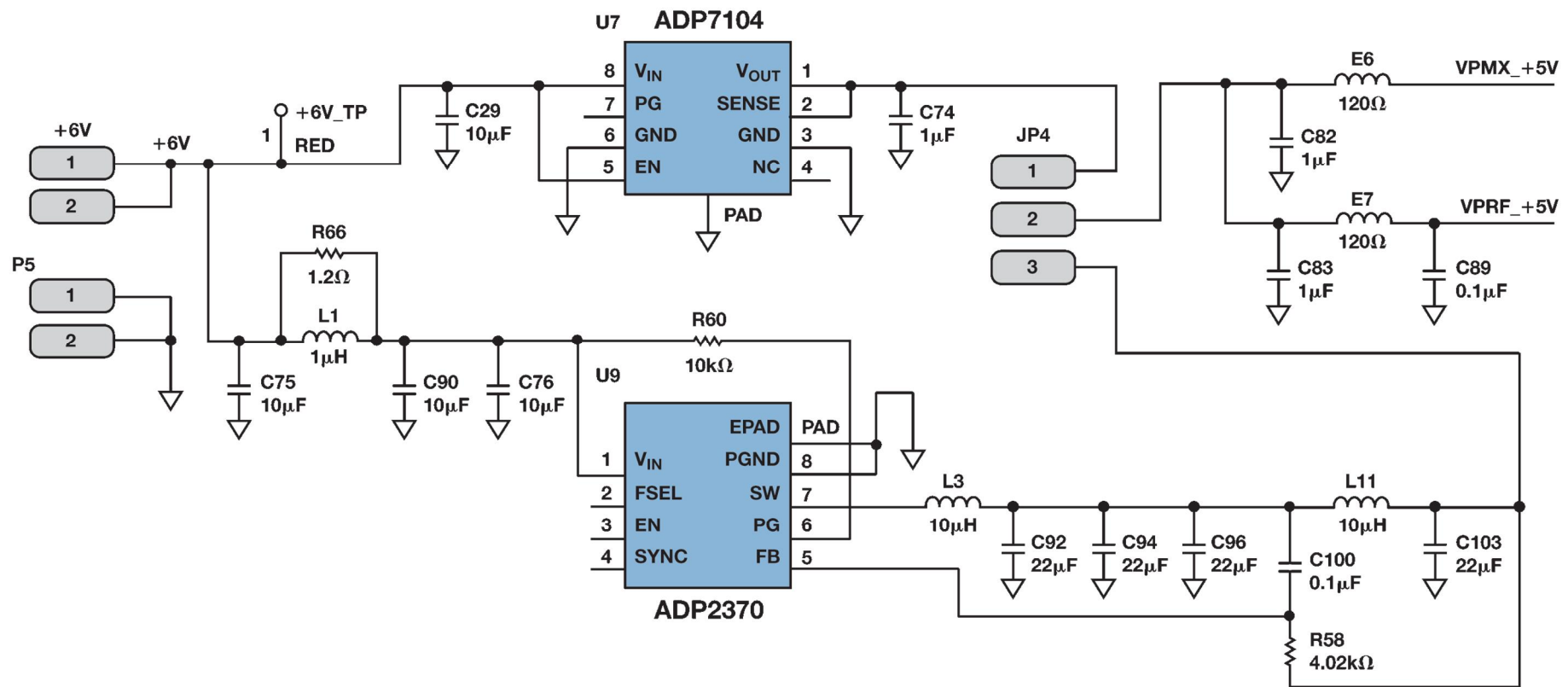


 


Design 1. 5-V-Stromversorgungs-Design.

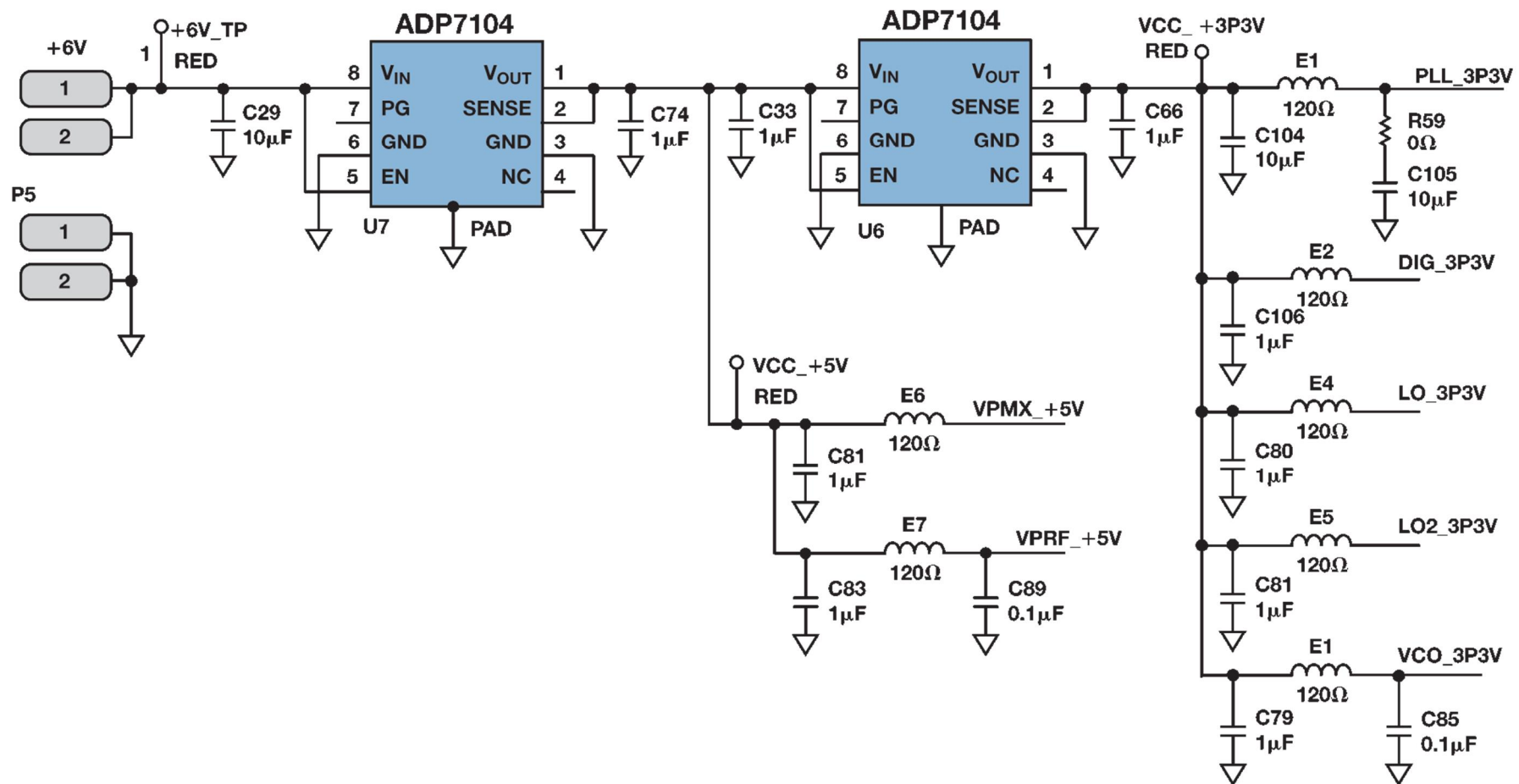



Design 3. Empfohlenes Stromversorgungsdesign für eine Quellenspannung von 6V.

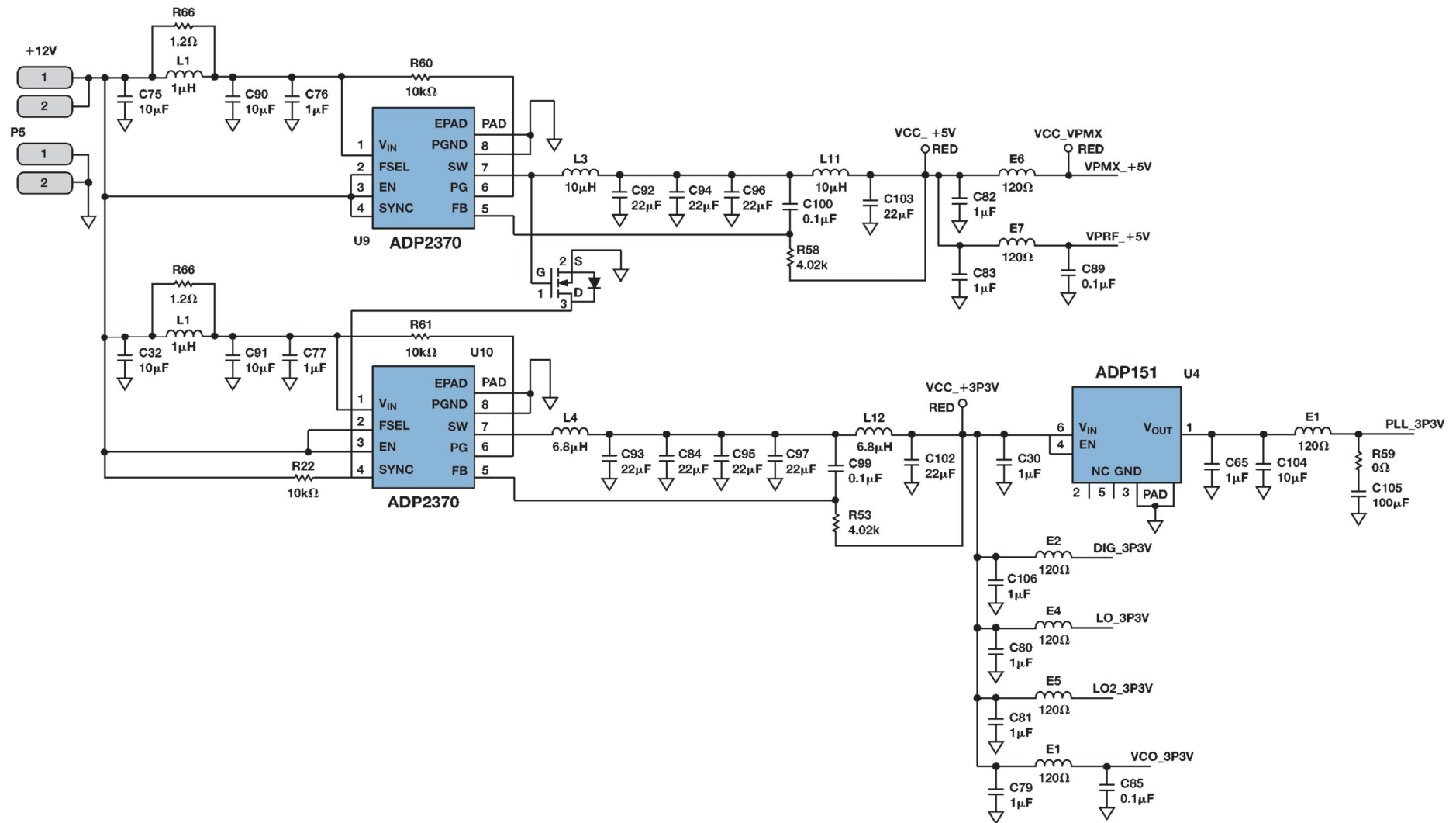

Design 4. Empfohlenes Stromversorgungsdesign für eine Quellenspannung von 12V.